Curso de Arduino Unidade 02

Cristiano Mota Lucas Weynars Marcelo Ribeiro



Cronograma de Aula

- Dúvidas
- Introdução a programação
- Introdução a eletrônica
- Projetos



Dúvidas








Plataforma IDE

Serial monitor

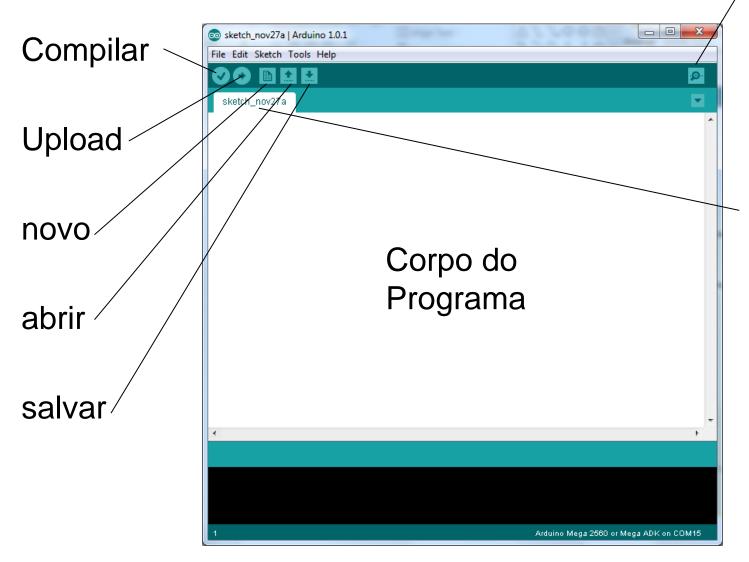

Nome do Programa



Introdução a Programação

Estrutura básica do Arduino:

```
🐽 Estrutura_Basica | Arduino 1.0.1
File Edit Sketch Tools Help
  Estrutura_Basica
void setup() {
  // Código de configuração que executa apenas uma vez no início
void loop() {
  // Código executado repetidamente
```



Exemplo:

```
Blink | Arduino 1.0.1
 File Edit Sketch Tools Help
   Blink
 // Declaração da variável
int led = 13;
void setup() {
  // Declaração do pino 13 como saída
  pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH); // Liga o LED (HIGH = Ligado)
  delay(1000);
                             // Espera l segundo
  digitalWrite(led, LOW);
                             // Desliga o LED (LOW = Desligado)
  delay(1000);
                             // Espera l segundo
```



O que são Variáveis?

```
Blink | Arduino 1.0.1

File Edit Sketch Tools Help

Blink

// Declaração da variável
int led = 13;

void setup() {
    // Declaração do pino 13 como saída
    pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
```



Funções e parâmetros:

```
pinMode(num_do_pino,modo);
      modo = OUTPUT/INPUT
      Define um pino como entrada ou saída
digitalWrite(num_do_pino,valor);
      valor = HIGH/LOW
      Liga ou desliga uma saída digital
delay(milisegundos);
      Espera um determinado tempo
```




```
×
oo Blink | Arduino 1.0.1
File Edit Sketch Tools Help
  Blink
// Declaração da variável
int led = 13;
void setup() {
  // Declaração do pino 13 como saída
 pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH); // Liga o LED (HIGH = Ligado)
  delay(1000);
                    // Espera l segundo
  digitalWrite(led, LOW); // Desliga o LED (LOW = Desligado)
  delay(1000);
                           // Espera l segundo
```



Introdução a Eletrônica

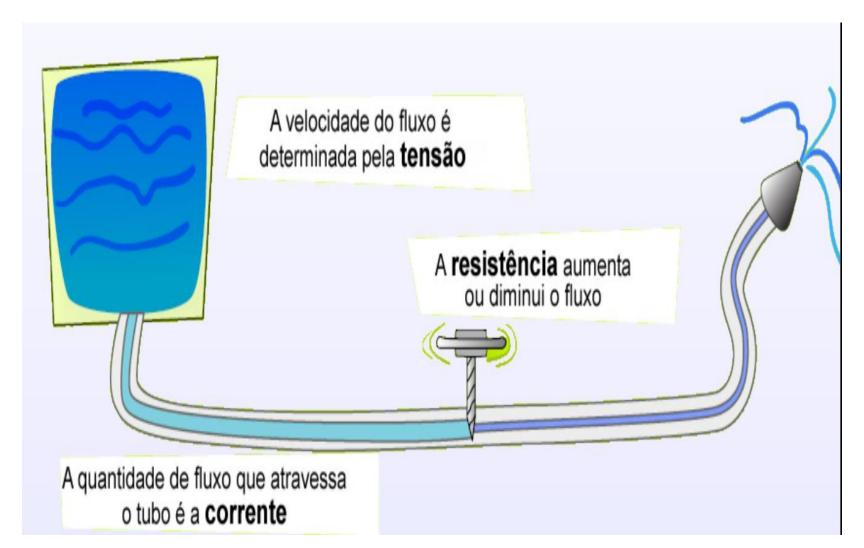- O que é tensão?
- O que é corrente?
- O que é resistência?








Lei de Ohm

Estabelece a diferença de potencial entre dois pontos de um condutor é proporcional a corrente elétrica.

$$V = R \times I$$



Divisor de Tensão

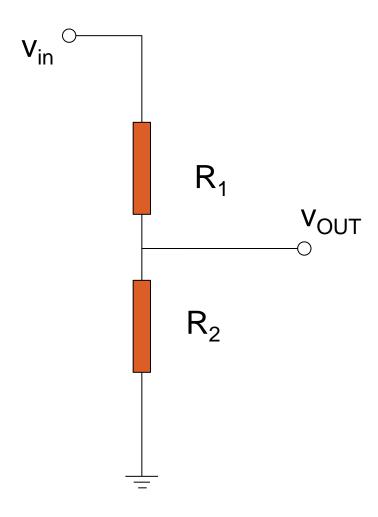




Elementos de um Circuito

- Protoboard
- Resistência
- Fonte
- Terra




Protoboard

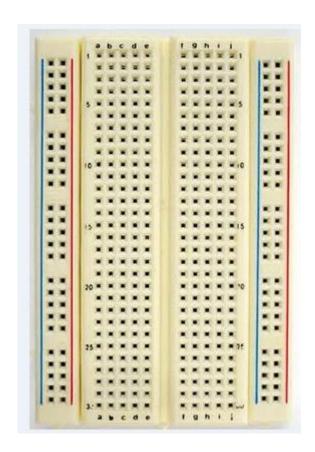Placa com vários furos para ligação de componentes eletrônicos.





Como usar Protoboard

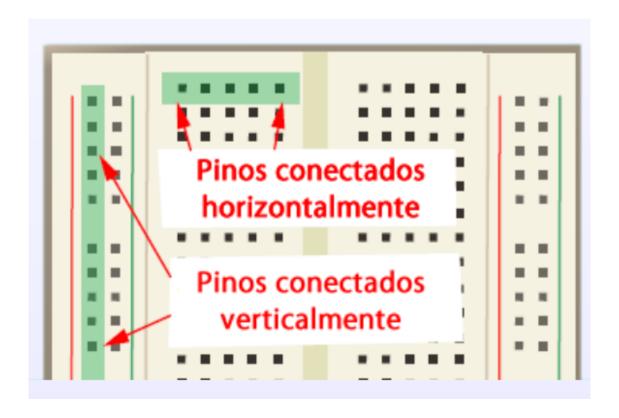



Resistência

- A resistência é um componente passivo, ou seja, não possui polaridade;
- Limita a corrente que passa pelo circuito;

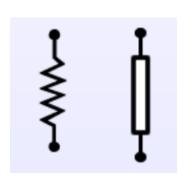







Tabela de cores

Cores	Valores			was to be a decree	*.1
	Faixa 1	Faixa 2	Faixa 3	Multiplicadores	Tolerência
Prata		- 4	- 18	0,01	10%
Ouro		- %	74	0,1	5%
Preto	0	0	0	1	-
Marrom	1	1	1	10	1%
Vermelho	2	2	- 2		2%
Laranja	3	3	3	1000	
Amarelo	4	4	4	10000	- 2
Verde	-5	5	5	100000	- 6
Azul	6	6	6	1000000	-
Violeta	7	7	7	-	- 0
Cinza	8	8	8		
Branco	9	9	9		
Nenhuma	7.4	12	82	100	20%



Fonte de tensão

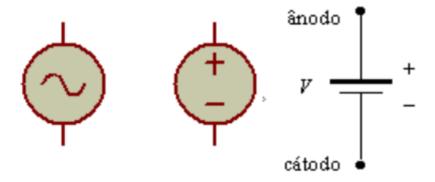
- O Arduino trabalha com fonte de tensão contínua;
- A fonte de tensão possui polaridade e pode se representada das seguintes maneiras:





Terra

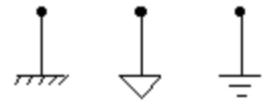- É o ponto de referência para um potencial elétrico de 0 Volts
- Simbolizado das seguintes maneiras





Segundo Projeto

- 1. Piscar um led utilizando pushbutton
- 2. Buzzer



